

《计算机组成原理实验》 实验报告

(实验二)

学 院 名 称：数据科学与计算机学院

专业（班级）：17级计科教务一班

学 生 姓 名：陈鸿峥

学 号：17341015

时 间：2018 年 11 月 12 日

成绩：

实验二：单周期CPU设计与实现

一、实验目的

1. 掌握单周期CPU数据通路图的构成、原理及其设计方法
2. 掌握单周期CPU的实现方法，代码实现方法
3. 认识和掌握指令与CPU的关系
4. 掌握测试单周期CPU的方法

二、实验内容

设计一个单周期CPU，使其至少能实现以下指令功能操作。指令与格式如下：

表 1: 基本MIPS指令及其格式

| | 指令 | 功能 | op | rs | rt | rd | sham/func |
|------|-------------------|--|--------|-------------------------------|--------|--------|-----------|
| 算术运算 | add rd, rs, rt | $rd \leftarrow rs + rt$ | 000000 | rs(5位) | rt(5位) | rd(5位) | reserved |
| | sub rd, rs, rt | $rd \leftarrow rs - rt$ | 000001 | rs(5位) | rt(5位) | rd(5位) | reserved |
| | addiu rt, rs, imm | $rt \leftarrow rs + \text{SignExt}(imm)$ | 000010 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| 逻辑运算 | andi rt, rs, imm | $rt \leftarrow rs \& \text{ZeroExt}(imm)$ | 010000 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| | and rd, rs, rt | $rd \leftarrow rs \& rt$ | 010001 | rs(5位) | rt(5位) | rd(5位) | reserved |
| | ori rt, rs, imm | $rt \leftarrow rs \text{ZeroExt}(imm)$ | 010010 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| | or rd, rs, rt | $rd \leftarrow rs rt$ | 010011 | rs(5位) | rt(5位) | rd(5位) | reserved |
| 移位 | sll rd, rt, sa | $rd \leftarrow rt \ll \text{ZeroExt}(sa)$ | 011000 | reserved | rt(5位) | rd(5位) | sa(5位) |
| 比较 | slti rt, rs, imm | $rs < \text{SignExt}(imm) ? rt=1 : rt=0$ | 011100 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| 访存 | sw rt, imm(rs) | $mem[rs + \text{SignExt}(imm)] \leftarrow rt$ | 100110 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| | lw rt, imm(rs) | $rt \leftarrow mem[rs + \text{text}\{\text{SignExt}\}(imm)]$ | 100111 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| 分支 | beq rs, rt, imm | $rs == rt$ $? pc+4 + \text{SignExt}(imm) \ll 2$ $: pc+4$ | 110000 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| | bne rs, rt, imm | $rs != rt$ $? pc+4 + \text{SignExt}(imm) \ll 2$ $: pc+4$ | 110001 | rs(5位) | rt(5位) | imm16 | |
| | bltz rs, imm | $rs < \$0$ $? pc+4 + \text{SignExt}(imm) \ll 2$ $: pc+4$ | 110010 | rs(5位) | 00000 | imm16 | |
| 跳转 | j addr | $pc \leftarrow \{ (pc+4)[31:28], addr[27:2], 2'b00 \}$ | 111000 | addr[27:2] | | | |
| 停机 | halt | halt | 111111 | 000000000000000000000000(26位) | | | |

注意：reserved为预留部分，一般用0填充

三、实验器材

电脑一台、Xilinx Vivado软件一套、Basys3板一块

四、实验原理

I. 基本概念

i. 单周期CPU

单周期CPU是指CPU的每条指令都在一个时钟周期内完成，通常在每个时钟周期的上升沿触发。

CPU在处理指令时一般要经过以下五个阶段：

1. 取指(IF)：根据程序计数器PC中的指令地址，从存储器中取出一条指令，同时，PC根据指令字长度自动递增产生下一条指令所需要的指令地址；但遇到“地址转移”指令时，则需要对“转移地址”进行处理后送入PC。
2. 译码(ID)：对取指操作中得到的指令进行译码，确定该指令需要完成的操作，从而产生相应的操作控制信号，用于下一步的执行。
3. 执行(EXE)：根据指令译码得到的操作控制信号，执行指令动作。
4. 访存(MEM)：所有需要访问存储器的操作都将在这个步骤中执行，该步骤给出存储器的数据地址，把数据写入到存储器中数据地址所指定的存储单元，或者从存储器中得到数据地址单元中的数据。
5. 写回(WB)：将指令执行的结果或者访问存储器得到的数据写回相应的目标寄存器。

ii. 数据通路及控制信号

表 2: 控制信号

| 控制信号名 | 状态0 | 状态1 |
|----------|---------------|---------------|
| Reset | 初始化PC为0 | PC接收新地址 |
| PCWre | PC不更改，halt | PC更改 |
| RegDst | 写入寄存器地址来自rt字段 | 写入寄存器地址来自rd字段 |
| RegWrite | 寄存器不可写 | 寄存器可写 |
| ALUSrcA | 寄存器rs内容 | 立即数sa |
| ALUSrcB | 寄存器rt内容 | 立即数imm |
| ExtOp | 零扩展 | 符号扩展 |
| ALUOp | 见表4 | |
| MemToReg | ALU输出 | 内存读取 |
| MemWrite | 内存不可写 | 内存可写 |
| Branch | 非分支 | 分支 |
| Jump | 非跳转 | 跳转 |

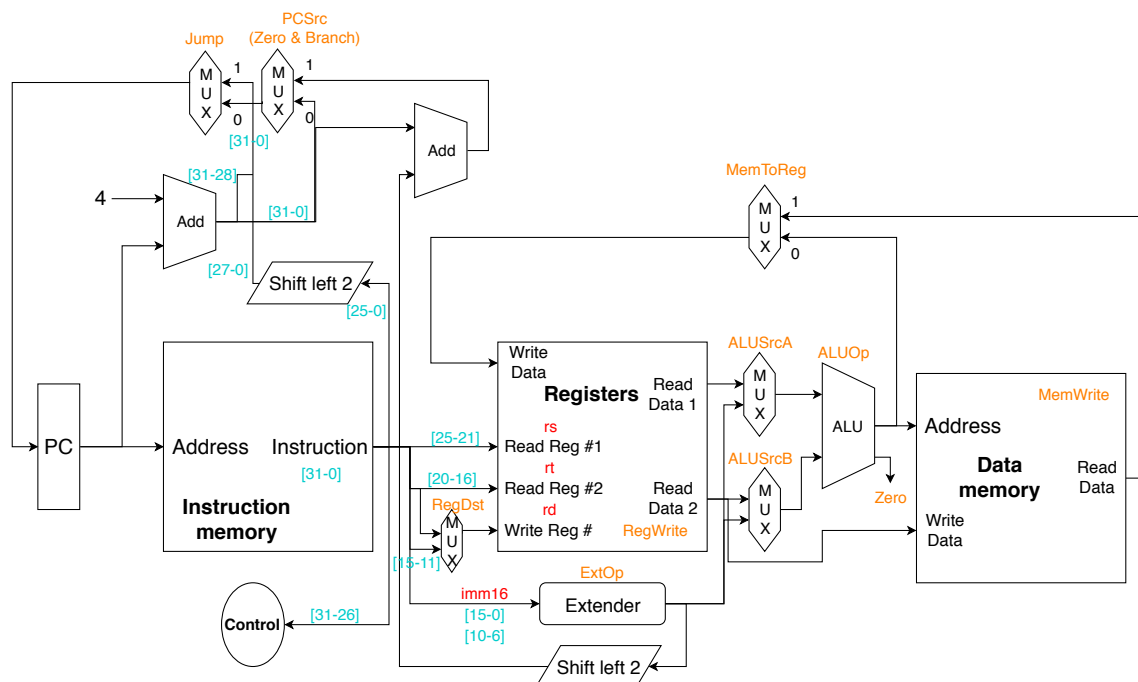


图 1: 基本数据通路

iii. MIPS指令格式

MIPS指令可分为以下三种格式：其中各字段缩写含义如表3所示。

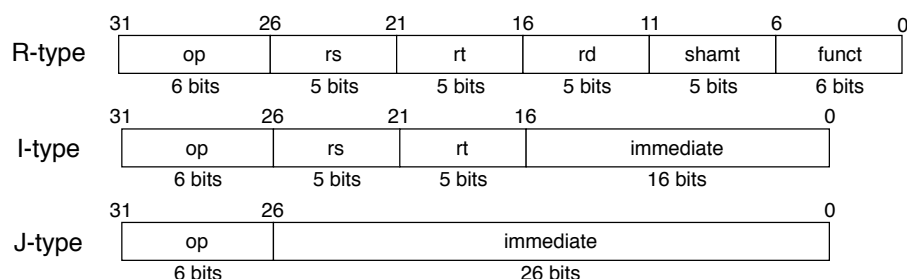


图 2: MIPS指令类型

II. 各指令数据通路分析

公共的数据通路为取指和PC+4，见图3最左红色通路，下文将不再提及。

i. 算术逻辑运算

1. add/sub/and/or指令均为R类型，数据通路相同，唯一不同为ALU操作码的选择。见图3，执行阶段从指令中读入rs、rt、rd三个寄存器的地址，然后从寄存器堆中读出rs和rt寄存器的内容，送至ALU进行运算，最后写回rd寄存器。
2. addiu/andi/ori/slti指令均为I类型，数据通路相同，同样是ALU操作码不同。见图4，执行阶段从指令中读入rs、rt寄存器的地址，但rt是作为写入寄存器(RegDst=0)；指令低16位进行扩充，将rs的内容和立即数送入ALU运算，最后写回rt寄存器。注意addiu/slti进行

表 3: MIPS指令各字段缩写含义

| | |
|------------------|---------------------------------|
| op | 操作码 |
| rs | 只读，第一个源操作数寄存器地址/编号，范围为0x00~0x1F |
| rt | 可读可写，第二个源操作数地址或目标操作数寄存器地址 |
| rd | 只写，目的操作数寄存器地址 |
| shamt(shift amt) | 位移量，在移位指令中用于指定移多少位 |
| funct | 功能码，在R类型指令中配合op一起使用 |
| immediate | 16位立即数 |
| address | 目标转移地址 |

符号扩展，andi/ori进行零扩展。

3. sll指令为R类型，但是指令格式比较特殊。见图5，执行阶段从指令中读入rt寄存器的地址并取出，取指令的[10:6]位读出立即数sa并进行零扩展(ALUSrcA=1)，利用ALU对rt的内容及sa进行移位操作，结果写回rd寄存器。

 


图 3: Add/sub/and/or通路

ii. 访存

1. sw为I类型。见图6，执行阶段从指令中读入rs、rt寄存器的地址，对偏移量(imm)进行符号扩展，与rs寄存器的内容相加得到内存地址，将rt寄存器的内容写入内存。
2. lw为I类型。见图7，执行阶段从指令中读入rs、rt寄存器的地址，rt作为写入寄存器(RegDst=0)，对偏移量(imm)进行符号扩展，与rs寄存器的内容相加得到内存地址，将内存的内容写

 


图 4: Addiu/andi/ori/slti通路

 


图 5: sll通路

入rt寄存器。

 


图 6: sw通路

iii. 分支跳转

由于MIPS指令为32位(4字节)，一般情况下PC每次自增都加4，即PC末两位一定为0，放在指令中（PC偏移/转移地址）即可省略末两位。指令读出时则要左移2位，将末尾的0补齐。为最大程度利用指令的每一位，跳转指令也是将高4位和低2位都省略掉了，读出时要补回。

1. beq/bne/bltz为I类型。见图8，执行阶段从指令中读入rs、rt寄存器的地址，利用ALU对rs、rt寄存器的内容进行相减(beq/bne)或有符号比较(bltz)，若结果为0，则Zero标志置1，否则置0；同时，立即数imm进行符号扩展，并左移两位，与原有的PC+4再相加，得到是否执行分支跳转指令(beq: PCSrc=Zero, bne/bltz: PCSrc= \sim Zero)。
2. jump为j类型。见图9，执行阶段直接对指令的低26位左移2位，补上PC+4的高4位，得到跳转地址，更新PC。

iv. 停机指令

PCWrite置为0，不改变PC的值，PC不再变化

III. 各组件实现

各组件实现详情见第8章节，均有详细注释。在这里仅仅提一些需要注意的点。

1. 指令存储器和数据存储器均采用小端(little endian)存储，并且位宽为8位，故生成的指令文件需要进行预处理，最先读入的应该是指令的低8位。这里用Python进行预处理并生成指令二进制代码文件，读入时直接将其初始化到指令存储器中。

 


图 7: lw通路

 


图 8: beq/bne/bltz通路

 


图 9: jump通路

2. 程序计数器(PC)需要初始化置零(0x000000),遇到reset信号时同样置零,而且只有在PCWrite=1时才更新PC。
3. 多路选择器(MUX)需要实现一个32位和一个5位的,32位可以复用(创建多个实例)。
4. ALU的功能见表4。
5. 控制单元的设计见第4.4节。

IV. 控制单元

由前面的分析,可以得到控制单元的编码表,见表5。

五、实验步骤

I. 仿真模拟

采用表6给出的汇编程序代码段进行测试。注意指令的二进制编码应该对应到MIPS的每一个字段上,特别注意sll的书写,负数用补码表示等。生成二进制指令文件后,CPU将其读入指令存储器并执行,看波形结果。

II. 上板

使用Basys3板运行所设计的CPU时,需要通过4个七段数码管来查看当前CPU的执行情况。

只考虑指令和数据的低8位,即指令存储器中的指令地址范围和数据存储器中的数据地址范围均为 0x00~ 0xFF。

通过Basys3板上的开关SW15、SW14选择七段数码管显示的内容,具体显示的功能码如表7所示。

表 4: ALU功能码

| ALUOp[2:0] | 功能 | 描述 |
|------------|--|--------|
| 000 | $Y = A + B$ | 加 |
| 001 | $Y = A - B$ | 减 |
| 010 | $Y = B \ll A$ | 左移 |
| 011 | $Y = A \vee B$ | 逻辑或 |
| 100 | $Y = A \wedge B$ | 逻辑与 |
| 101 | $Y = (A < B) ? 1 : 0$ | 比较无符号数 |
| 110 | $Y = (((A < B) \&\& (A[31] == B[31]))$ $\parallel ((A[31] == 1 \&\& B[31] == 0)))$ $? 1 : 0$ | 比较有符号数 |
| 111 | $Y = A \oplus B$ | 逻辑异或 |

III. 七段数码管显示电路

基本实现步骤如下：

1. 对Basys3板系统时钟信号(100MHz)进行分频，使得数码管内容能够正常显示。频率不宜过快，过快会导致全部数码管显示的都是8；也不宜过慢，否则数码管会出现暂留现象，无法连续显示。在本次实现中采用10kHz的频率进行显示。
2. 用上面得到的频率生成4进制计数器，用于产生4个数位选信号AN3-AN0。这4个数可控制哪个数码管亮，一共四组编码(1110、1101、1011、0111)，每组编码中只有一位为0（亮），其余都为1（灭），在每一个位选信号到来之时更新数码管显示。其实前两步可以一并完成，见第8章分频计数器一节。
3. 将从CPU接收到的相应数据转换为数码管显示信号，与位选信号一起送往数码管显示输出。

IV. 其他注意事项

1. 共阳极数码管

Basys3板的数码管均为共阳极，故设置七段数码管和位选信号时都要考虑0为亮，1为灭。

2. 两个时钟信号

CPU工作时钟和Basys3板系统时钟是两个不同的时钟，但是FPGA只支持单一全局时钟，否则在routing阶段会报错

Poor placement for routing between an IO pin and BUFG

故需要采取其他方法。只设置全局时钟为clk，并将CPU工作时钟clk_cpu与其同步，即在每一个clk上升沿时，赋值in<=clk_cpu，通过下面消抖处理后，将in作为真正的CPU工作时钟。

表 5: 指令控制器编码

| | 指令 | op | RegDst | ExtSel | RegWrite | ALUSrcA/B | | ALUOp | MemToReg | MemWrite | Branch | Jump |
|------|-------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|---|-------|----------|----------|--------|------|
| 算术运算 | add rd, rs, rt | 000000 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sub rd, rs, rt | 000001 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | addiu rt, rs, imm | 000010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逻辑运算 | andi rt, rs, imm | 010000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | and rd, rs, rt | 010001 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ori rt, rs, imm | 010010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | or rd, rs, rt | 010011 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sll rd, rt, sa | 011000 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比较 | slti rt, rs, imm | 011100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 访存 | sw rt, imm(rs) | 100110 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 000 | x | 1 | 0 | 0 |
| | lw rt, imm(rs) | 100111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 分支 | beq rs, rt, imm | 110000 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 001 | x | 0 | 1 | 0 |
| | bne rs, rt, imm | 110001 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 001 | x | 0 | 1 | 0 |
| | bltz rs, imm | 110010 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | x | 0 | 1 | 0 |
| 跳转 | j addr | 111000 | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 |
| 停机 | halt | 111111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

表 6: 测试代码段指令

| address | instruction | op | rs | rt | rd/imm | hex |
|------------|------------------------|--------|-------|-------|---------------------|------------|
| 0x00000000 | addiu \$1,\$0,8 | 000010 | 00000 | 00001 | 0000 0000 0000 1000 | 0x08010008 |
| 0x00000004 | ori \$2,\$0,2 | 010010 | 00000 | 00010 | 0000 0000 0000 0010 | 0x48020002 |
| 0x00000008 | add \$3,\$2,\$1 | 000000 | 00010 | 00001 | 0001 1000 0000 0000 | 0x00411800 |
| 0x0000000C | sub \$5,\$3,\$2 | 000001 | 00011 | 00010 | 0010 1000 0000 0000 | 0x04622800 |
| 0x00000010 | and \$4,\$5,\$2 | 010001 | 00101 | 00010 | 0010 0000 0000 0000 | 0x44A22000 |
| 0x00000014 | or \$8,\$4,\$2 | 010011 | 00100 | 00010 | 0100 0000 0000 0000 | 0x4C824000 |
| 0x00000018 | sll \$8,\$8,1 | 011000 | 00000 | 01000 | 0100 0000 0100 0000 | 0x60084040 |
| 0x0000001C | bne \$8,\$1,-2 (≠,转18) | 110001 | 01000 | 00001 | 1111 1111 1111 1110 | 0xC501FFFE |
| 0x00000020 | slti \$6,\$2,4 | 011100 | 00010 | 00110 | 0000 0000 0000 0100 | 0x70460004 |
| 0x00000024 | slti \$7,\$6,0 | 011100 | 00110 | 00111 | 0000 0000 0000 0000 | 0x70c70000 |
| 0x00000028 | addiu \$7,\$7,8 | 000010 | 00111 | 00111 | 0000 0000 0000 1000 | 0x08e70008 |
| 0x0000002C | beq \$7,\$1,-2 (=,转28) | 110000 | 00111 | 00001 | 1111 1111 1111 1110 | 0xC0E1FFFE |
| 0x00000030 | sw \$2,4(\$1) | 100110 | 00001 | 00010 | 0000 0000 0000 0100 | 0x98220004 |
| 0x00000034 | lw \$9,4(\$1) | 100111 | 00001 | 01001 | 0000 0000 0000 0100 | 0x9C290004 |
| 0x00000038 | addiu \$10,\$0,-2 | 000010 | 00000 | 01010 | 1111 1111 1111 1110 | 0x080AFFFE |
| 0x0000003C | addiu \$10,\$10,1 | 000010 | 01010 | 01010 | 0000 0000 0000 0001 | 0x094A0001 |
| 0x00000040 | bltz \$10,-2 (< 0,转3C) | 110010 | 01010 | 00000 | 1111 1111 1111 1110 | 0xC940FFFE |
| 0x00000044 | andi \$11,\$2,2 | 010000 | 00010 | 01011 | 0000 0000 0000 0010 | 0x404B0002 |
| 0x00000048 | j 0x00000050 | 111000 | 00000 | 00000 | 0000 0000 0001 0100 | 0xE0000014 |
| 0x0000004C | or \$8,\$4,\$2 | 010011 | 00100 | 00010 | 0100 0000 0000 0000 | 0x4C824000 |
| 0x00000050 | halt | 111111 | 00000 | 00000 | 0000 0000 0000 0000 | 0xFC000000 |

表 7: 数码管显示功能码

| SW15 | SW14 | 左边 | 右边 |
|------|------|---------|---------|
| 0 | 0 | 当前PC | 下条PC |
| 0 | 1 | rs寄存器地址 | rs寄存器数据 |
| 1 | 0 | rt寄存器地址 | rt寄存器数据 |
| 1 | 1 | ALU结果输出 | DB总线数据 |

3. 消抖处理

如果一次触发持续一段时间不改变状态（如原状态是0，变更为1且保持100ns），则该触发是有效的人为触发，否则则视为抖动。故可以设置一个按键状态的历史记录(16位)，如果连续14位都为1，则将clk_cpu设为高电平，否则为无效触发。具体实施细节见第8章写板电路一节。

V. 引脚分配

见表8。

表 8: 引脚分配表

| 引脚 | 名称 | 作用 |
|-------|-----------|--------------|
| W5 | clk | 全局时钟 |
| T17 | clk_cpu | CPU时钟（单脉冲信号） |
| V17 | reset | 复位信号 |
| R2/T1 | SW_in | 数码管显示内容选择 |
| W4-U2 | AN3-AN0 | 数码管位选信号 |
| W7-U7 | seg6-seg0 | 七段数码管内容 |

六、 结果与分析

I. 仿真模拟

II. 上板

七、 实验心得

1.

八、程序清单

I. CPU主模块

```

1 timescale 1ns / 1ps
2
3 module CPU (
4     input clk, reset,
5     output RegDst,
6     output ExtSel,
7     output RegWrite, MemWrite,
8     output ALUSrcA, ALUSrcB,
9     output [2:0] ALUOp,
10    output MemToReg,
11    output Branch, Jump, Zero,
12    output PCWrite,
13    output [31:0] currPC, nextPC, instruction, alu_res,
14    output wire [31:0] d1, d2, rsData, rtData,
15    output wire [4:0] rs, rt, rd, sa, dbData
16 );
17
18 wire [5:0] opcode;
19 wire [15:0] imm;
20 wire [31:0] pc4;
21
22 assign opcode = instruction[31:26];
23 assign rs = instruction[25:21];
24 assign rt = instruction[20:16];
25 assign rd = instruction[15:11];
26 assign sa = instruction[10:6];
27 assign imm = instruction[15:0];
28
29 PC pc(
30     .clk(clk),
31     .reset(reset),
32     .PCWrite(PCWrite),
33     .currPC(currPC),
34     .nextPC(nextPC)
35 );
36
37 Adder add_pc4(
38     .A(currPC),
39     .B({{29{1'b0}},3'b100}),
40     .res(pc4)
41 );
42
43 // instruction fetch (IF)
44 InstructionMemory im(
45     .address(currPC),
46     .dataOut(instruction)
47 );
48
49 // instruction decode (ID)
50 ControlUnit control(
51     // input
52     .opcode(opcode),
53     .Zero(Zero),
54     // output
55     .RegDst(RegDst),
56     .ExtSel(ExtSel),
57     .RegWrite(RegWrite),
58     .ALUSrcA(ALUSrcA),
59     .ALUSrcB(ALUSrcB),
60     .ALUOp(ALUOp),
61     .MemToReg(MemToReg),
62     .MemWrite(MemWrite),
63     .Branch(Branch),
64     .Jump(Jump),
65     .PCWrite(PCWrite)
66 );
67
68 // execution (EXE)
69 Registers reg_file(
70     .clk(clk),
71     .r1(rs),
72     .r2(rt),
73     .wr(mux_regdst.res),
74     .RegWrite(RegWrite),
75     .wd(mux_memToReg.res)
76     // d1 -> mux_srcA.A
77     // d2 -> mux_srcB.A / dm.dataIn
78 );
79
80 assign d1 = mux_srcA.res;
81 assign d2 = mux_srcB.res;
82 assign rsData = reg_file.d1;
83 assign rtData = reg_file.d2;
84
85 MUX5 mux_regdst(
86     .Sel(RegDst),
87     .A(rt),
88     .B(rd)
89     // res -> reg_file.wr
90 );
91
92 MUX mux_srcA(
93     .Sel(ALUSrcA),
94     .A(reg_file.d1),
95     .B({{27{1'b0}},sa})
96     // res -> alu.A
97 );
98
99 Extender extender(
100    .Sel(ExtSel),
101    .dataIn(imm)
102    // dataOut -> mux_srcB.B / sl_16
103 );
104
105 MUX mux_srcB(
106    .Sel(ALUSrcB),
107    .A(reg_file.d2),
108    .B(extender.dataOut)
109    // res -> alu.B
110 );
111
112 ALU alu(
113    .op(ALUOp),
114    .A(mux_srcA.res),
115    .B(mux_srcB.res),
116    // res -> dm.address / mux_memToReg.A
117    .res(alu_res),
118    .zero(Zero)
119 );
120
121 // access memory (MEM)
122 DataMemory dm(
123    .clk(clk),
124    .address(alu_res),
125    .MemWrite(MemWrite),
126    .dataIn(reg_file.d2)
127    // dataOut -> mux_memToReg
128 );
129
130 // write back (WB)
131 MUX mux_memToReg(
132    .Sel(MemToReg),
133    .A(alu_res),
134    .B(dm.dataOut)
135    // res -> reg_file.wd
136 );
137
138 assign dbData = mux_memToReg.res;
139
140 // jump & branch
141 ShiftLeft sl(
142    .dataIn(extender.dataOut)
143    // dataOut -> add_target.B
144 );
145
146 Adder add_target(
147    .A(pc4),
148    .B(sl.dataOut)
149    // res -> mux_branch.B
150 );
151
152 MUX mux_branch(
153    .Sel(Branch),
154    .A(pc4),
155    .B(add_target.res)
156    // res -> mux_jump.A
157 );
158
159 MUX mux_jump(
160    .Sel(Jump),
161    .A(mux_branch.res),

```

```

162         .B({pc4[31:28], instruction[25:0], 2'b00}),
163         .res(nextPC)
164     );
165
166 endmodule

```

II. 指令存储器

```

1 module InstructionMemory (
2     input [31:0] address,
3     output [31:0] dataOut
4 );
5
6     reg [7:0] memory [0:255];
7
8     // initialization
9     initial $readmemb("D:/instruction.data",memory);
10    // $display("Read in data successfully!");
11
12    // output data (little endian)
13    assign dataOut = {memory[address + 3],
14                      memory[address + 2],
15                      memory[address + 1],
16                      memory[address]};
17
18 endmodule

```

III. 程序计数器(PC)

```

1 module PC (
2     input clk,
3     input reset,
4     input PCWrite,
5     input [31:0] nextPC,
6     output reg [31:0] currPC
7 );
8
9     initial currPC = 0;
10
11    always @(posedge clk or negedge reset) begin
12        if (reset == 0)
13            currPC <= 0;
14        else if (PCWrite == 1)
15            currPC <= nextPC;
16    end
17
18 endmodule

```

IV. 寄存器堆

```

1 module Registers (
2     input clk,
3     input [4:0] r1, // read reg #1 address
4     input [4:0] r2, // read reg #2 address
5     input [4:0] wr, // write reg address
6     input RegWrite,
7     input [31:0] wd, // write data
8     output [31:0] d1, // read data 1
9     output [31:0] d2 // read data 2
10 );
11
12     reg [31:0] register [0:31];
13
14     // initialization
15     integer i;
16     initial begin
17         for (i = 0; i < 32; i = i + 1)
18             register[i] = 0;
19     end
20
21     // read data
22     assign d1 = (r1 == 0) ? 0 : register[r1];
23     assign d2 = (r2 == 0) ? 0 : register[r2];
24
25     // write data
26     always @(posedge clk) begin
27         if (wr != 0 && RegWrite == 1)
28             register[wr] <= wd;
29     end

```

V. 数据存储器

```

1 module DataMemory (
2     input clk,
3     input [31:0] address,
4     input MemWrite,
5     input [31:0] dataIn, // write data
6     output [31:0] dataOut // read data
7 );
8
9     reg [7:0] memory [0:255];
10
11    // initialization
12    integer i;
13    initial begin
14        for (i = 0; i < 7; i = i + 1)
15            memory[i] = 0;
16    end
17
18    // read data
19    assign dataOut = {memory[address + 3], memory[
20                      address + 2], memory[address + 1], memory[
21                      address]};
22
23    // write data
24    always @(posedge clk) begin
25        if (MemWrite == 1 && address >= 1 && address <=
26            255) begin
27            // little endian
28            memory[address + 3] <= dataIn[31:24];
29            memory[address + 2] <= dataIn[23:16];
30            memory[address + 1] <= dataIn[15:8];
31            memory[address] <= dataIn[7:0];
32        end
33    end
34
35 endmodule

```

VI. 控制单元

```

1 module ControlUnit (
2     input [5:0] opcode,
3     input Zero,
4     output reg RegDst,
5     output reg ExtSel,
6     output reg RegWrite,
7     output reg ALUSrcA,
8     output reg ALUSrcB,
9     output reg [2:0] ALUOp,
10    output reg MemToReg,
11    output reg MemWrite,
12    output reg Branch,
13    output reg Jump,
14    output reg PCWrite
15 );
16
17    always @ (opcode or Zero) begin // Zero!
18        RegDst <= 0;
19        ExtSel <= 0;
20        RegWrite <= 1;
21        ALUSrcA <= 0;
22        ALUSrcB <= 0;
23        ALUOp <= 3'b000;
24        MemToReg <= 0;
25        MemWrite <= 0;
26        Branch <= 0;
27        Jump <= 0;
28        PCWrite <= 1;
29        case (opcode)
30            6'b000000: begin // add rd, rs, rt
31                RegDst <= 1;
32            end
33            6'b000001: begin // sub rd, rs, rt
34                RegDst <= 1;
35                ALUOp <= 3'b001;
36            end
37            6'b000010: begin // addiu rt, rs, imm
38                ExtSel <= 1; // ???

```

```

39         ALUSrcB <= 1;
40     end
41     6'b010000: begin // andi rt, rs, imm
42         ALUSrcB <= 1;
43         ALUOp <= 3'b100;
44     end
45     6'b010001: begin // and rd, rs, rt
46         RegDst <= 1;
47         ALUOp <= 3'b100;
48     end
49     6'b010010: begin // ori rt, rs, imm
50         ALUSrcB <= 1;
51         ALUOp <= 3'b011;
52     end
53     6'b010011: begin // or rd, rs, rt
54         RegDst <= 1;
55         ALUOp <= 3'b011;
56     end
57     6'b011000: begin // sll rd, rt, sa
58         RegDst <= 1;
59         ALUSrcA <= 1;
60         ALUOp <= 3'b010;
61     end
62     6'b011100: begin // slti rt, rs, imm
63         ExtSel <= 1;
64         ALUSrcB <= 1; // remember!
65         ALUOp <= 3'b110;
66     end
67     6'b100110: begin // sw rt, imm(rs)
68         ExtSel <= 1;
69         RegWrite <= 0;
70         ALUSrcB <= 1;
71         MemWrite <= 1;
72     end
73     6'b100111: begin // lw rt, imm(rs)
74         ExtSel <= 1;
75         ALUSrcB <= 1;
76         MemToReg <= 1;
77     end
78     6'b110000: begin // beq rs, rt, imm
79         ExtSel <= 1;
80         RegWrite <= 0;
81         ALUOp <= 3'b001;
82         Branch <= Zero;
83     end
84     6'b110001: begin // bne rs, rt, imm
85         ExtSel <= 1;
86         RegWrite <= 0;
87         ALUOp <= 3'b001;
88         Branch <= ~Zero; // (rs - rt == 0)
89         // ? 1 : 0 Not equal!
90     end
91     6'b110010: begin // bltz rs, imm
92         ExtSel <= 1;
93         RegWrite <= 0;
94         ALUOp <= 3'b110; // compare sign
95         Branch <= ~Zero; // a < 0 ? 1 : 0
96     end
97     6'b111000: begin // j addr
98         RegWrite <= 0;
99         Jump <= 1;
100     end
101     6'b111111: begin // halt
102         PCWrite <= 0;
103     end
104 endcase
105 end
106 endmodule

```

VII. 算术逻辑单元(ALU)

```

1 module ALU (
2     input [2:0] op,
3     input [31:0] A,
4     input [31:0] B,
5     output reg [31:0] res,
6     output reg zero
7 );
8
9     initial begin
10         res = 0;

```

```

11     end
12
13     always @(op or A or B) begin
14         case (op)
15             3'b000: res = A + B;
16             3'b001: res = A - B;
17             3'b010: res = B << A;
18             3'b011: res = A | B;
19             3'b100: res = A & B;
20             3'b101: res = (A < B) ? 8'h00000001 : 0;
21             3'b110: res = ((A < B && A[31] == B[31]) //
22                 both pos/neg num
23                 || (A[31] == 1 && B[31] == 0))
24                 // A neg B pos
25                 ? 8'h00000001 : 0;
26             3'b111: res = A ^ B;
27         endcase
28         zero <= (res == 0) ? 1 : 0;
29     end
30 endmodule
31
32 module Adder (
33     input [31:0] A,
34     input [31:0] B,
35     output [31:0] res
36 );
37     assign res = A + B;
38 endmodule
39
40 module ShiftLeft (
41     input [31:0] dataIn,
42     output [31:0] dataOut
43 );
44     assign dataOut = dataIn << 2;
45 endmodule
46
47 endmodule
48

```

VIII. 多路选择器(MUX)

```

1 module MUX (
2     input Sel,
3     input [31:0] A,
4     input [31:0] B,
5     output reg [31:0] res
6 );
7
8     always @(Sel or A or B) begin
9         res <= (Sel == 0) ? A : B;
10    end
11 endmodule
12
13 module MUX5 (
14     input Sel,
15     input [4:0] A,
16     input [4:0] B,
17     output reg [4:0] res
18 );
19
20     always @(Sel or A or B) begin
21         res <= (Sel == 0) ? A : B;
22     end
23 endmodule
24
25 endmodule

```

IX. 数据扩展器

```

1 module Extender (
2     input Sel,
3     input [15:0] dataIn,
4     output reg [31:0] dataOut
5 );
6
7     initial dataOut = 0;
8
9     always @(Sel or dataIn) begin // dataIn!!!
10         if (Sel == 0) // ZeroExt

```



```

11     dataOut = {{16{1'b0}},dataIn[15:0]};
12     else // SignExt
13         dataOut = {{16{dataIn[15]}},dataIn[15:0]};
14     end
15 endmodule
16

```

X. 仿真代码

```

1 module CPU_sim (
2     output RegDst,
3     output ExtSel,
4     output RegWrite, MemWrite,
5     output ALUSrcA, ALUSrcB,
6     output [2:0] ALUOp,
7     output MemToReg,
8     output Branch, Jump, Zero,
9     output PCWrite,
10    output [31:0] currPC, nextPC, instruction, alu_res,
11    output wire [31:0] d1, d2
12 );
13
14 reg clk;
15 reg reset;
16
17 CPU cpu(
18     .clk(clk),
19     .reset(reset),
20     .RegDst(RegDst),
21     .ExtSel(ExtSel),
22     .RegWrite(RegWrite),
23     .MemWrite(MemWrite),
24     .ALUSrcA(ALUSrcA),
25     .ALUSrcB(ALUSrcB),
26     .ALUOp(ALUOp),
27     .MemToReg(MemToReg),
28     .Branch(Branch),
29     .Jump(Jump),
30     .Zero(Zero),
31     .PCWrite(PCWrite),
32     .currPC(currPC),
33     .nextPC(nextPC),
34     .instruction(instruction),
35     .alu_res(alu_res),
36     .d1(d1),
37     .d2(d2)
38 );
39
40 initial begin
41     clk = 1;
42     reset = 0;
43     // wait for initialization
44     #80;
45     reset = 1;
46 end
47
48 always #50 clk = ~clk;
49
50 endmodule

```

XI. 分频计数器

```

1 module Counter(
2     input clr, // clear, say reset
3     input clk, // original clock
4     output reg [1:0] count_4,
5     output reg clk_seg
6 );
7
8 // display 10kHz
9 reg [16:0] count_dis; // 26 bits to store count:
10    2^17 > 10^5
11 always @(posedge clk or posedge clr)
12 begin
13     if (clr == 1) // reset
14     begin
15         clk_seg <= 0;
16         count_dis <= 0;
17     end
18     else if (count_dis == 50_000 - 1) // return 0
19     begin
20

```

```

19         clk_seg <= ~clk_seg;
20         count_dis <= 0;
21     end
22     else
23     begin
24         clk_seg <= clk_seg;
25         count_dis <= count_dis + 1;
26     end
27 end
28
29 always @(posedge clk_seg or posedge clr)
30 begin
31     if (clr == 1 || count_4 == 4)
32         count_4 <= 0;
33     else
34         count_4 <= count_4 + 1;
35 end
36
37 endmodule

```

XII. 七段数码管

```

1 module SegDisplay (
2     input [3:0] data,
3     output reg [6:0] dispcode
4 );
5
6 always @(data)
7     case(data)
8         // 0: on    1: off
9         1: dispcode = 7'b100_1111;
10        2: dispcode = 7'b001_0010;
11        3: dispcode = 7'b000_0110;
12        4: dispcode = 7'b100_1100;
13        5: dispcode = 7'b010_0100;
14        6: dispcode = 7'b010_0000;
15        7: dispcode = 7'b000_1111;
16        8: dispcode = 7'b000_0000;
17        9: dispcode = 7'b000_0100;
18        10: dispcode = 7'b000_1000; // A
19        11: dispcode = 7'b110_0000; // b
20        12: dispcode = 7'b011_0001; // C
21        13: dispcode = 7'b100_0010; // d
22        14: dispcode = 7'b001_0000; // e
23        15: dispcode = 7'b011_1000; // F
24    endcase
25
26 endmodule

```

XIII. 写板电路

```

1 module Show(
2     input clk,
3     input clk_cpu,
4     input reset,
5     input [1:0] SW_in,
6     output reg [6:0] dispcode,
7     output reg [3:0] out
8 );
9
10 // synchronize
11 reg in=1'b0;
12 always @(posedge clk) begin
13     in <= clk_cpu;
14 end
15 wire in_syn = in;
16
17 // reduce jitter
18 reg [15:0] inhistory = 16'h0000;
19 reg in_detected = 1'b0;
20 always @(posedge clk) begin
21     inhistory <= { inhistory[14:0], in_syn };
22     if (inhistory == 16'b0011111111111111)
23         in_detected <= 1'b1;
24     else
25         in_detected <= 1'b0;
26 end
27
28 wire seg_num; // not reg!
29
30 Counter counter(

```

```

31     .clk(clk),
32     // output clock/counter
33     .count_4(seg_num)
34 );
35
36 reg [31:0] firstNum;
37 reg [31:0] secondNum;
38
39 initial firstNum = 0;
40 initial secondNum = 0;
41
42 wire [31:0] currPC, nextPC, rsData, rtData, dbData;
43 wire [4:0] rs, rt;
44
45 CPU cpu(
46     // input
47     .clk(in_detected),
48     .reset(reset),
49     // output
50     .currPC(currPC),
51     .nextPC(nextPC),
52     .rs(rs),
53     .rt(rt),
54     .rsData(rsData),
55     .rtData(rtData),
56     .dbData(dbData),
57     .alu_res(alu_res)
58 );
59
60 always @(SW_in) begin
61     case (SW_in)
62         2'b00: begin
63             firstNum <= currPC;
64             secondNum <= nextPC;
65         end
66         2'b01: begin
67             firstNum <= {{27{1'b0}},rs};
68             secondNum <= rsData;
69         end
70         2'b10: begin
71             firstNum <= {{27{1'b0}},rt};
72             secondNum <= rtData;
73         end
74         2'b11: begin
75             firstNum <= alu_res;
76             secondNum <= dbData;
77         end
78     endcase
79 end
80
81 SegDisplay seg1(
82     .data(firstNum[7:4])
83     // .dispcode
84 );
85
86 SegDisplay seg2(
87     .data(firstNum[3:0])
88     // .dispcode
89 );
90
91 SegDisplay seg3(
92     .data(secondNum[7:4])
93     // .dispcode
94 );
95
96 SegDisplay seg4(
97     .data(secondNum[3:0])
98     // .dispcode

```

```

99 );
100
101 always @ (seg_num or firstNum or secondNum)
102     case (seg_num)
103         0: begin
104             out = 4'b1110;
105             dispcode = seg4.dispcode;
106         end
107         1: begin
108             out = 4'b1101;
109             dispcode = seg3.dispcode;
110         end
111         2: begin
112             out = 4'b1011;
113             dispcode = seg2.dispcode;
114         end
115         3: begin
116             out = 4'b0111;
117             dispcode = seg1.dispcode;
118         end
119     endcase
120
121 endmodule

```

XIV. 限制文件(constraints.xdc)

```

1 set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk]
2 set_property PACKAGE_PIN T17 [get_ports clk_cpu]
3 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports reset]
4 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {SW_in[1]}]
5 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports {SW_in[0]}]
6 set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {out[3]}]
7 set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {out[2]}]
8 set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {out[1]}]
9 set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {out[0]}]
10 set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {dispcode[6]}]
11 set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {dispcode[5]}]
12 set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {dispcode[4]}]
13 set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {dispcode[3]}]
14 set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {dispcode[2]}]
15 set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {dispcode[1]}]
16 set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {dispcode[0]}]
17
18 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]
19 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_cpu]
20 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset]
21 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW_in[1]}]
22 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW_in[0]}]
23 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out[3]}]
24 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out[2]}]
25 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out[1]}]
26 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {out[0]}]
27 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [6]}]
28 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [5]}]
29 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [4]}]
30 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [3]}]
31 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [2]}]
32 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [1]}]
33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {dispcode
    [0]}]

```