

# 数电期末大作业实验报告

17341015 数据科学与计算机学院

计科一班 陈鸿峥

## 1 内容一

### 1.1 实验目的

使用Proteus和Basys3实验板实现具有分、秒计时的计数器

### 1.2 实验原理

1. 通过两个十进制计数器74LS160级联，实现60进制计数，具体实施方法如下

- 第一个74LS160的进位端RCO与第二个74LS160的两个使能端ENP、ENT相连，代表计数到10，进位时，第二个计数器才开始工作
- 第一个74LS160的其余端口(使能端ENP、使能端ENT、置数信号端 $\overline{LOAD}$ 、清零端 $\overline{MR}$ )均连接高电平，置数端D0、D1、D2、D3均不连接
- 第二个74LS160的清零端连接高电平，置数端D0、D1、D2、D3均连接低电平，代表从0000开始计数
- 第一个74LS160的输出端Q3、Q0、第二个74LS160的输出端Q2、Q0与一个与非门连接后连入第二个74LS160的置数信号端，代表计数至十进制的59时，传递信号给第二个74LS160准备重新从0000开始计数
- 所有74LS160接同一个时钟(1Hz)


2. 将两个上述的60进制计数器再进行级联，即可分别实现分和秒的计数。注意第三个74LS160的使能端通过上一个74LS160的输出控制，即59时才准备运作。第四个74LS160是在“59: 59”时才清零计数，故还需与第一个60进制计数器连接一个与门进行判断

3. 4个74LS160的输出端Q0、Q1、Q2、Q3分别与4个74LS48译码器的A、B、C、D端口相连，其 $\overline{BI}/\overline{RBO}$ 、 $\overline{RBI}$ 、 $\overline{LT}$ 端全部连接高电平

4. 由于是通过扫描显示数码(时钟10kHz)，故用4个四选一选择器74LS153来选择对应7段数码管ABCDEFGH的输出，其使能端 $\overline{E}$ 均接低电平

5. 再用1个四选一选择器74LS139选择对应数码段的选通

### 1.3 Proteus仿真

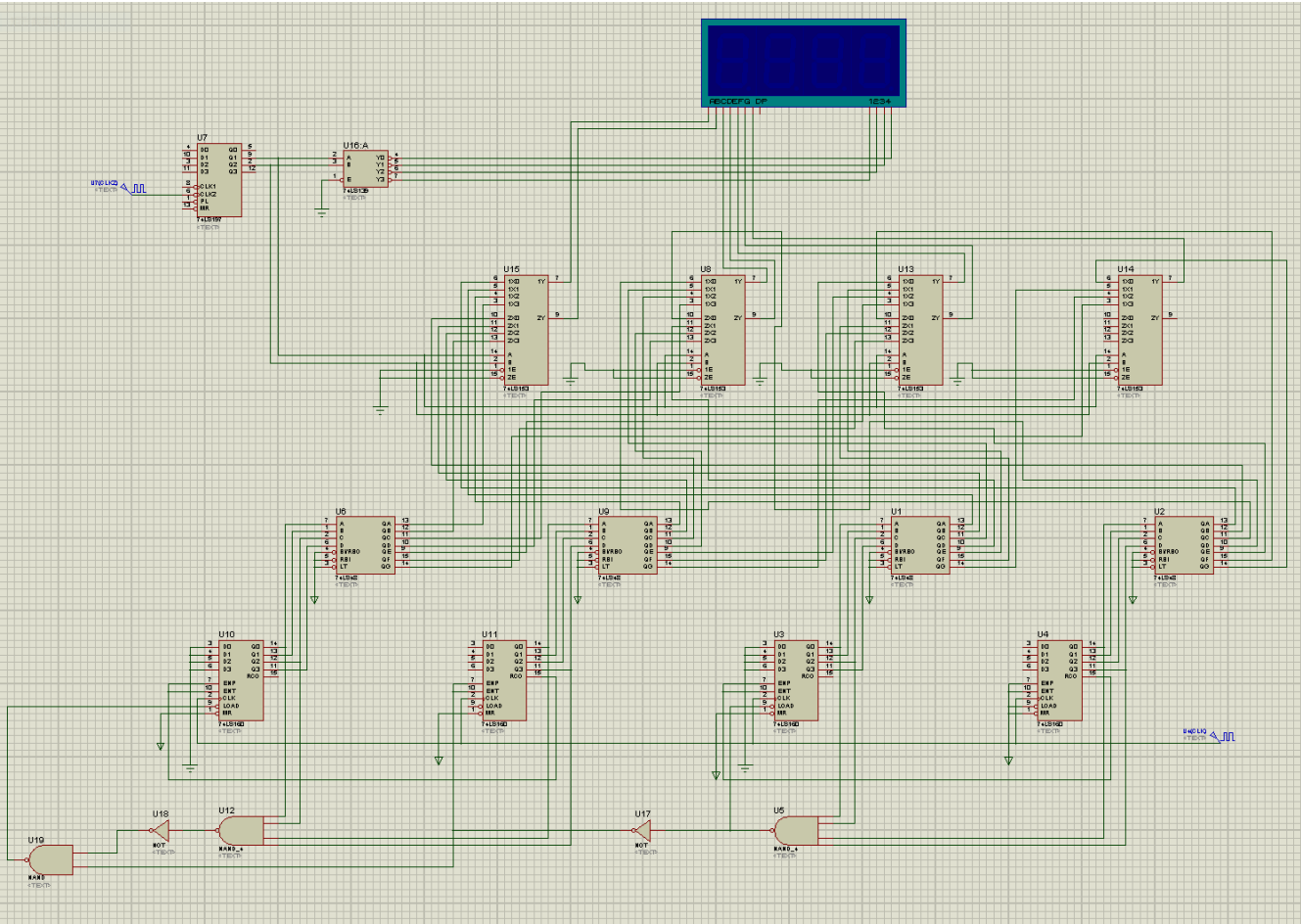

### 1.4 Basys3实现原理

1. 先将 $10^9\text{Hz}$ 的时钟进行分频，变为 $1\text{Hz}$ 和 $10^4\text{Hz}$ ， $1\text{Hz}$ 用于计数， $10\text{kHz}$ 用于显示
2. 分别用四个计数器，表示 $10\text{s}$ 、 $1\text{min}$ 、 $10\text{min}$ 以及 $99\text{min}$ 的计数，也即四位数码管上显示的内容
3. 注意触发器状态的转换应考虑上一状态，因存在延时，同时用下降沿 $\text{negedge}$ 触发，解决初始值问题

### 1.5 Basys3电路实现

Verilog程序如下，计数器及分频部分

```
module Counter(  
    input clr, // clear, say reset  
    input wire clk, // clock  
    input wire fb, // front or back  
    output [6:0] seg,  
    output reg [3:0] an  
);  
  
// display 10kHz  
reg [16:0] count_dis; // 26 bits to store count:  $2^{17} > 10^5$   
reg clk_dis;
```

```

always @ (posedge clk or posedge clr)
begin
    if (clr == 1) // reset
    begin
        clk_dis <= 0;
        count_dis <= 0;
    end
    else if (count_dis == 50_000 - 1) // return 0
    begin
        clk_dis <= ~clk_dis;
        count_dis <= 0;
    end
    else
    begin
        clk_dis <= clk_dis;
        count_dis <= count_dis + 1;
    end
end

reg [1:0] out;
always @ (posedge clk_dis or posedge clr)
begin
    if (clr == 1 || out == 4)
        out <= 0;
    else
        out <= out + 1;
end

// time counter + frequency divisor (flip-flop)
// 1s
localparam MAX_COUNT_FEQ = 50_000_000; // 0.5s
reg [25:0] count_ns; // 26 bits to store count: 2^26 > 10^5
reg clk_sec;
always @ (posedge clk or posedge clr)
begin
    if (clr == 1) // reset
    begin
        clk_sec <= 0;
        count_ns <= 0;
    end
    else if (count_ns == MAX_COUNT_FEQ - 1) // return 0
    begin
        clk_sec <= ~clk_sec;
        count_ns <= 0;
    end
    else
    begin
        clk_sec <= clk_sec;
        count_ns <= count_ns + 1;
    end
end

// 10s time counter
reg [3:0] count_sec_l;
reg clk_10s;
always @ (posedge clk_sec or posedge clr)
begin
    if (clr == 1)
    begin
        clk_10s <= 0;
        count_sec_l <= 0;
    end
    else
    begin
        if (count_sec_l == 4) // frequency divisor
            clk_10s <= ~clk_10s;
        if (count_sec_l == 9) // next stage
        begin
            count_sec_l <= 0;
            clk_10s <= ~clk_10s;
        end
        else
            count_sec_l <= count_sec_l + 1;
    end
end

```

```

end

// 1min
reg [3:0] count_sec_2;
reg clk_min;
always @ (negedge clk_10s or posedge clr)
begin
    if (clr == 1)
    begin
        count_sec_2 <= 0;
        clk_min <= 0;
    end
    else
    begin
        if (count_sec_2 == 2)
            clk_min <= ~clk_min;
        if (count_sec_2 == 5)
        begin
            count_sec_2 <= 0;
            clk_min <= ~clk_min;
        end
        else
            count_sec_2 <= count_sec_2 + 1;
    end
end

// 10min
reg [3:0] count_min_1;
reg clk_10m;
always @ (negedge clk_min or posedge clr)
begin
    if (clr == 1)
    begin
        count_min_1 <= 0;
        clk_10m <= 0;
    end
    else
    begin
        if (count_min_1 == 4)
            clk_10m <= ~clk_10m;
        if (count_min_1 == 9)
        begin
            count_min_1 <= 0;
            clk_10m <= ~clk_10m;
        end
        else
            count_min_1 <= count_min_1 + 1;
    end
end

// 99min
reg [3:0] count_min_2;
always @ (negedge clk_10m or posedge clr)
begin
    if (clr == 1)
        count_min_2 <= 0;
    else if (count_min_2 == 9)
        count_min_2 <= 0;
    else
        count_min_2 <= count_min_2 + 1;
end

display disp1 (.dis(out),
               .count_sec_1(count_sec_1),
               .count_sec_2(count_sec_2),
               .count_min_1(count_min_1),
               .count_min_2(count_min_2),
               .seven_seg(seg));

always @ (out)
case (out)
0: an = 4'b1110;
1: an = 4'b1101;
2: an = 4'b1011;

```

```

        3: an = 4'b0111;
    endcase

endmodule

```

## 七段数码管显示部分

```

module display (
    input [1:0] dis,
    input [3:0] count_sec_1, // 2^4 > 10
    input [3:0] count_sec_2, // 2^3 > 6 still use 4 bits
    input [3:0] count_min_1,
    input [3:0] count_min_2,
    output reg [6:0] seven_seg
);

// seven segments
parameter _0 = 7'b000_0001;
parameter _1 = 7'b100_1111;
parameter _2 = 7'b001_0010;
parameter _3 = 7'b000_0110;
parameter _4 = 7'b100_1100;
parameter _5 = 7'b010_0100;
parameter _6 = 7'b010_0000;
parameter _7 = 7'b000_1111;
parameter _8 = 7'b000_0000;
parameter _9 = 7'b000_0100;

always @ (dis)
case (dis)
    0: // units (second)
        case (count_sec_1)
            0: seven_seg = _0;
            1: seven_seg = _1;
            2: seven_seg = _2;
            3: seven_seg = _3;
            4: seven_seg = _4;
            5: seven_seg = _5;
            6: seven_seg = _6;
            7: seven_seg = _7;
            8: seven_seg = _8;
            9: seven_seg = _9;
        endcase // count
    1: // tens (second)
        case (count_sec_2)
            0: seven_seg = _0;
            1: seven_seg = _1;
            2: seven_seg = _2;
            3: seven_seg = _3;
            4: seven_seg = _4;
            5: seven_seg = _5;
            6: seven_seg = _6;
            7: seven_seg = _7;
            8: seven_seg = _8;
            9: seven_seg = _9;
        endcase // count
    2: // units (minute)
        case (count_min_1)
            0: seven_seg = _0;
            1: seven_seg = _1;
            2: seven_seg = _2;
            3: seven_seg = _3;
            4: seven_seg = _4;
            5: seven_seg = _5;
            6: seven_seg = _6;
            7: seven_seg = _7;
            8: seven_seg = _8;
            9: seven_seg = _9;
        endcase // count
    3: // tens (minute)
        case (count_min_2)
            0: seven_seg = _0;
            1: seven_seg = _1;
            2: seven_seg = _2;

```

```

        3: seven_seg = _3;
        4: seven_seg = _4;
        5: seven_seg = _5;
        6: seven_seg = _6;
        7: seven_seg = _7;
        8: seven_seg = _8;
        9: seven_seg = _9;
    endcase // count
endcase // dis

```

```
endmodule
```

限制文件如下

```


set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {an[3]}]
set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {an[2]}]
set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {an[1]}]
set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {an[0]}]
set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {seg[6]}]
set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {seg[5]}]
set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {seg[4]}]
set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {seg[3]}]
set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {seg[2]}]
set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {seg[1]}]
set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {seg[0]}]

set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {an[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {seg[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]

set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports clr]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clr]

```

最终结果图如下

 

其中，最右的拨码开关V17用于清零

## 2 内容二


### 2.1 实验目的

在内容一Proteus设计的基础上给计时器添加调整当前时间的功能，即添加进入调整计时模式(MOD)按键和分/秒循环加一(ADJ)按键

### 2.2 实验原理

1. 基础电路同内容一
2. MOD按键相当于用来控制CLK，若为0，则CLK为连续脉冲，时钟自己走；若为1，则为孤立脉冲，时钟处在调整态
3. 处在调整模式下，ADJ每次变为高电平，相当于给CLK一个孤立脉冲，则只需添加一个二选一选择器即可实现要求

2.3 Proteus仿真

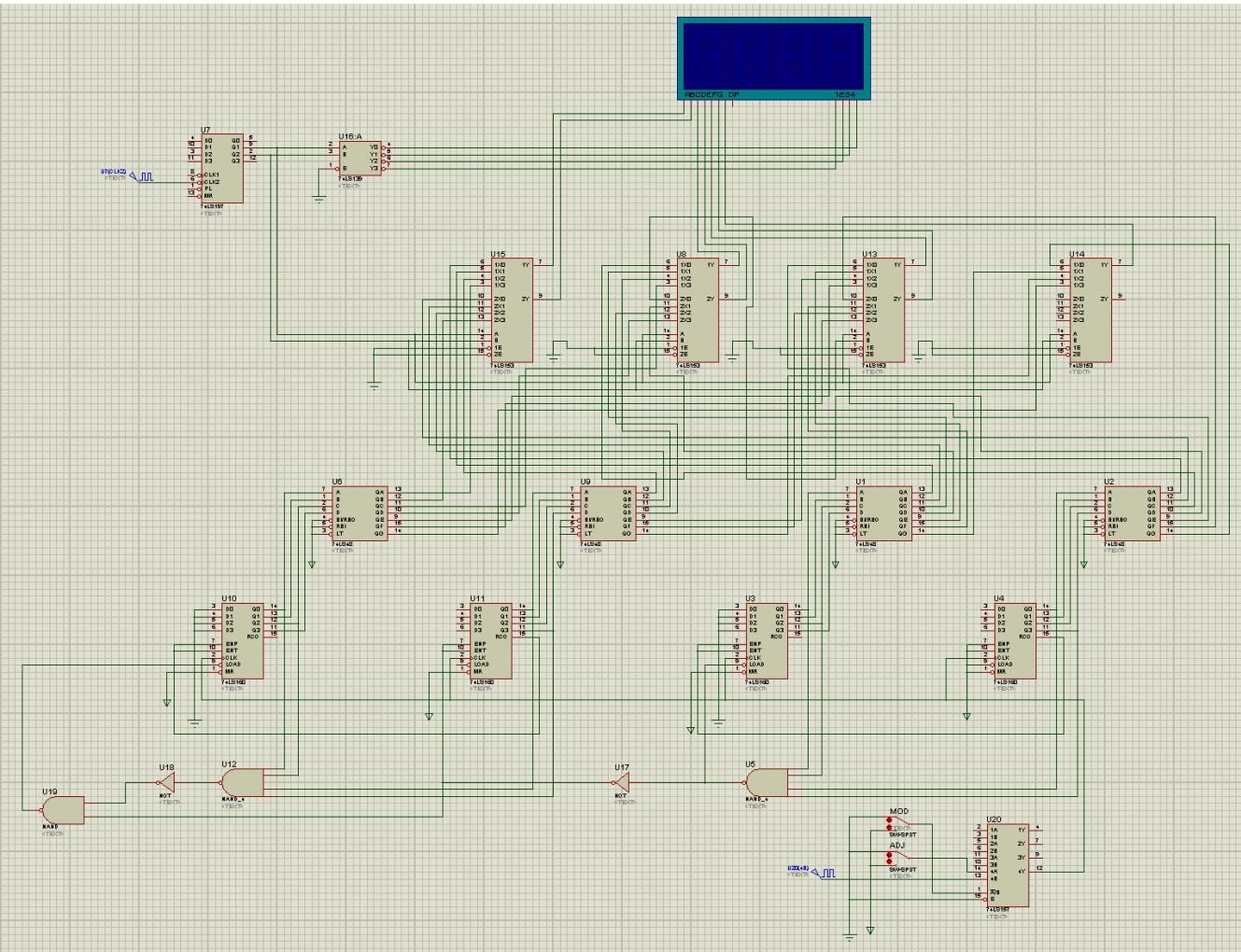

3 内容三

3.1 实验目的

使用Proteus实现具有年、月、日、时、分、秒计时的计时器，计时结果显示在7段数码管上，要求年、月、日、时、分、秒均可调节

3.2 实验原理

本实验原理同前两个内容，但是需要考虑的细节相当多


1. 由于有MOD模式，故将CLK与MOD模式下的单步脉冲分开，即在正常模式下，所有计数器都接相同的时钟，在MOD模式下，则分别对应不同按钮，按下去即给出单步脉冲
2. 使能端与时钟均需进行判断，故用74LS157进行选择
3. 由于在调整过程中，可能出现高位先清零的情况（如23: 20: 00继续调节hour），故需要在置数端加一个判断，即处在MOD模式下才允许高位先清零




4. 进位的问题，由于存在延时，故同样需要加入判断，调整模式下，上一RCO为1则下一使能端时钟均为1
5. 由于74LS160不提供预先设数功能，故要自行设置一个预置端(PRE)，一开始将2018年1月1日传入
6. 月份大小的问题，实际上只有28、29、30、31四种情况，分别编号为00、01、10、11，同时用16选1选择器74150选择1月到12月这十二种状态. 注意其实只有2月是0开头，故只用一个74150对第二位数字进行选择即可实现大小月
7. 闰年判断需要做一个模4计数器，但由于模4的特性，即只需看最后两位，故通过观察寻找规律我们得知：当十位为偶数时，个位只能为0或4或8；当十位为奇数时，个位只能为2或6. 故通过74154元件4线-816线选择器，可以将被4整除的年份选取出来. 同样的道理对百位和千位进行操作，可以实现模400. 至于模100，只需检测第二个进位端是否有进位即可. 再通过逻辑门判断即可选出闰年，即模4余0且模100不为0或模400余0的年份.

### 3.3 Proteus仿真


总体电路图如下

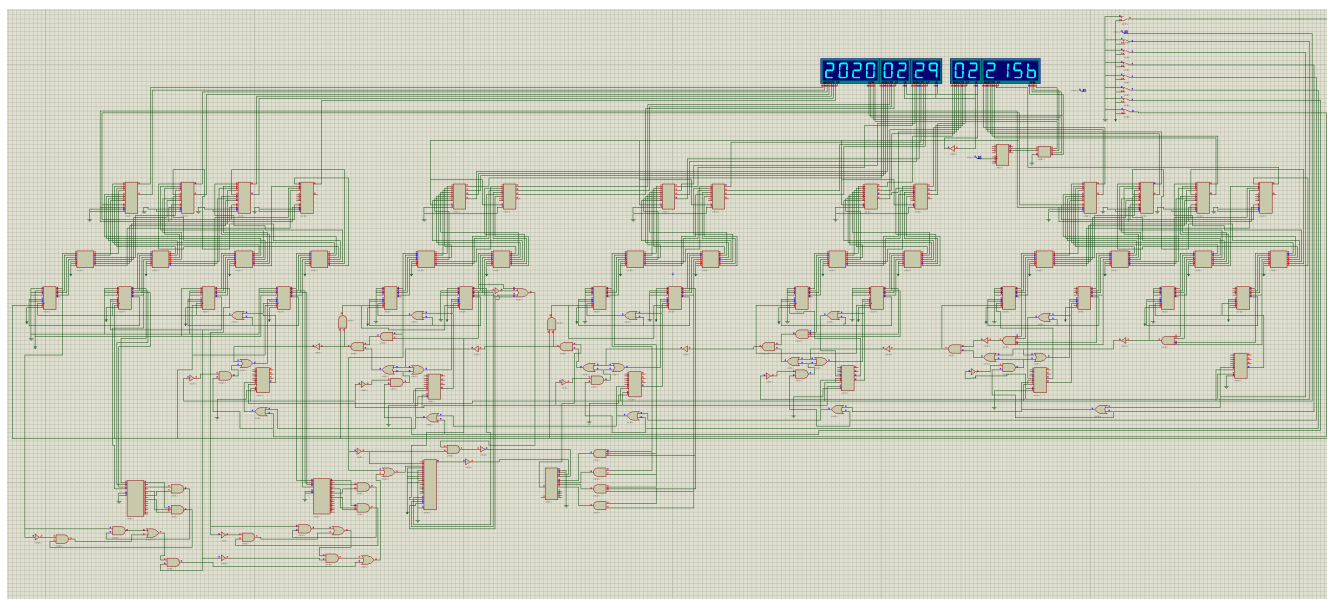


时间部分电路图如下

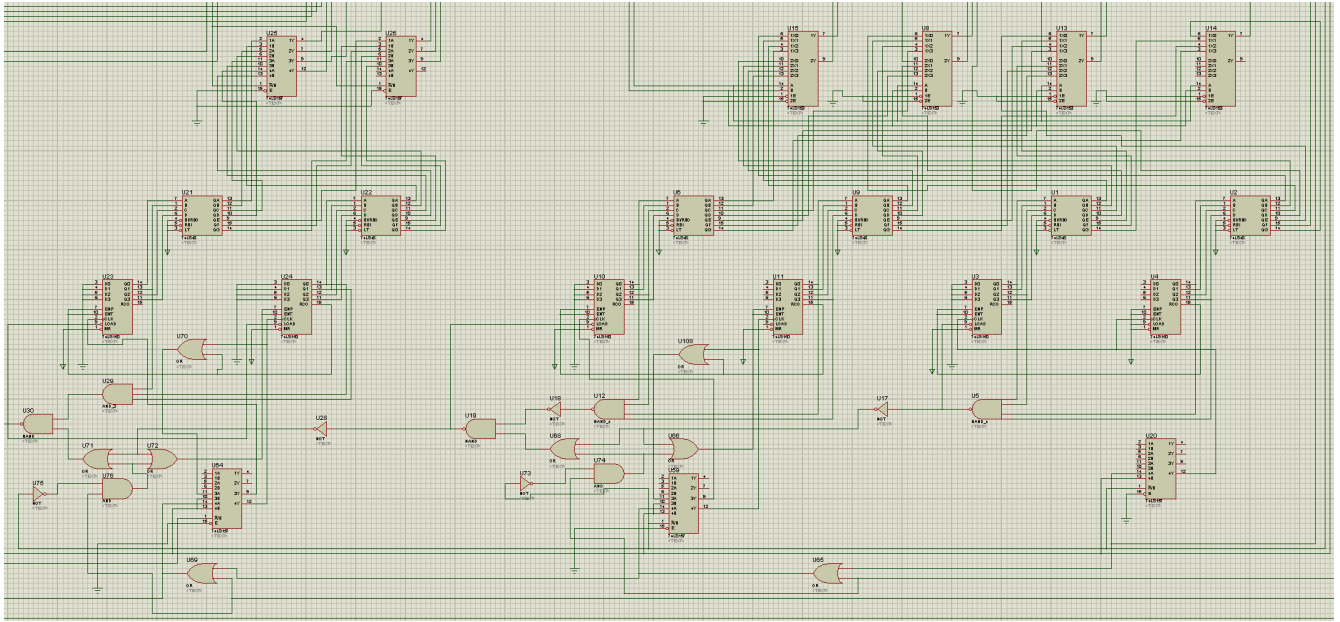


日期部分电路图如下

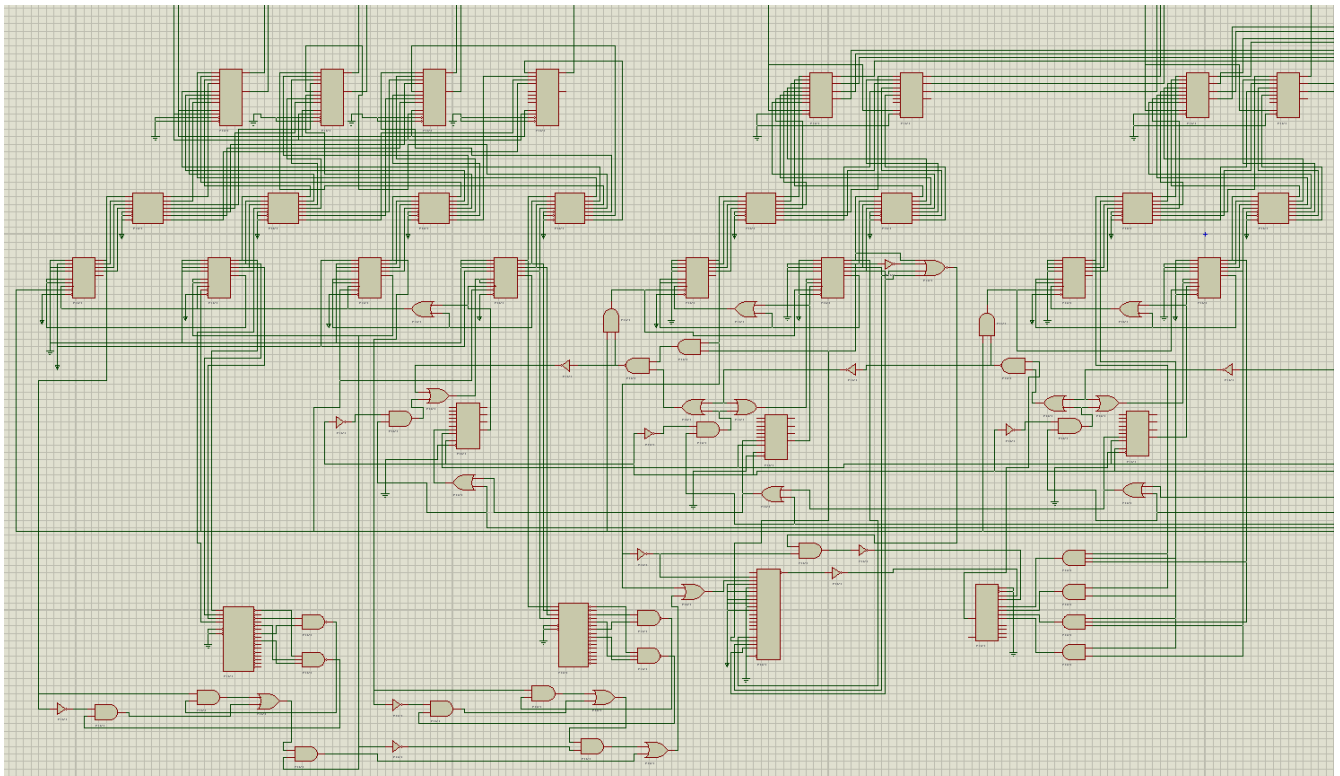

闰年及月份天数选择部分如下

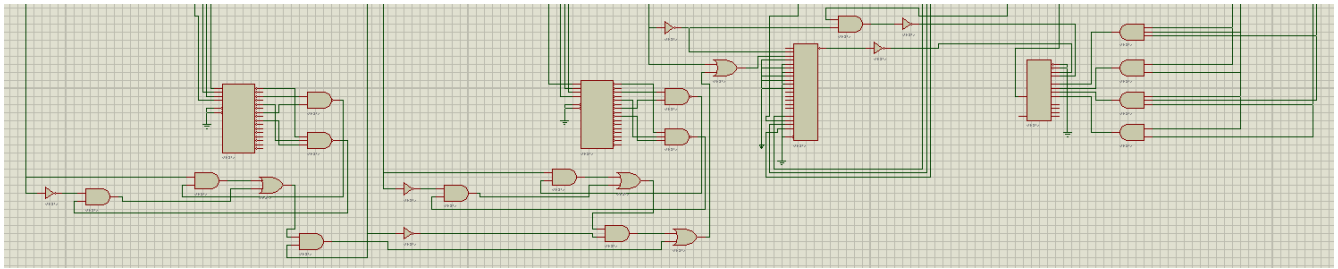

控制端设置如下

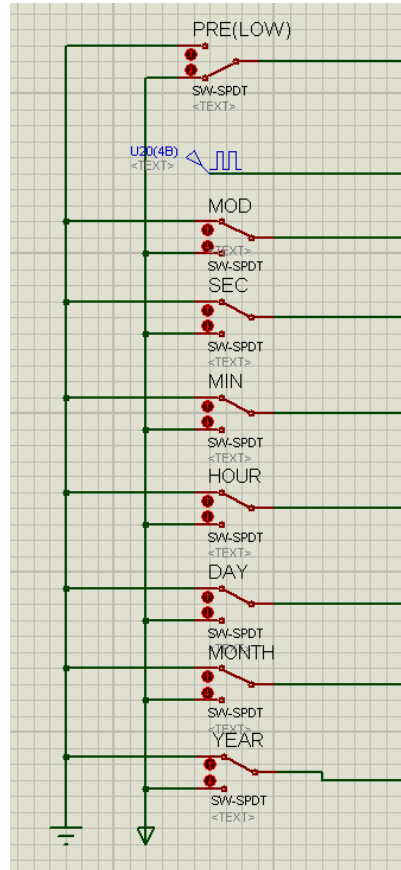

## 4 心得体会

1. 本次Proteus仿真的工程量很大，虽然不难，但是需要考虑的细节有很多，既学会了基础十进制计数器的级联及简单模加法器的实现，又学会了大型项目的实施和管理，获益匪浅
2. 明白时序电路的设计，用Verilog实现了计数器，进一步增强Vivado的使用，不断学习，不断进步